

# 目录

<b>1 只读存储器实验</b>	<b>2</b>
1.1 需求 . . . . .	2
1.2 电路实现 . . . . .	2
1.3 仿真测试 . . . . .	2
<b>2 数据存储器实验</b>	<b>3</b>
2.1 需求 . . . . .	3
2.2 电路实现 . . . . .	3
2.3 仿真测试 . . . . .	4
<b>3 取指令部件实验</b>	<b>5</b>
3.1 需求 . . . . .	5
3.2 电路实现 . . . . .	5
3.3 仿真测试 . . . . .	6
<b>4 取操作数部件 IDU 实验</b>	<b>7</b>
4.1 电路实现 . . . . .	7
4.2 仿真测试 . . . . .	9
<b>5 数据通路实验</b>	<b>10</b>
5.1 介绍与需求 . . . . .	10
5.2 电路实现 . . . . .	11
5.3 测试 . . . . .	11
<b>6 思考题</b>	<b>12</b>
6.1 第一题 . . . . .	12
6.2 第二题 . . . . .	12
6.3 第三题 . . . . .	12

# 1. 只读存储器实验


## 1.1 需求

利用 ASCII 码可显示字符点阵字库，在 Logisim 的 LED 点阵组件上显示 ASCII 码字符形状。


## 1.2 电路实现

### CodeErr 的实现


通过比较 Code 是否在正确的范围内生成 CodeErr 标志位

 

### 电路实现

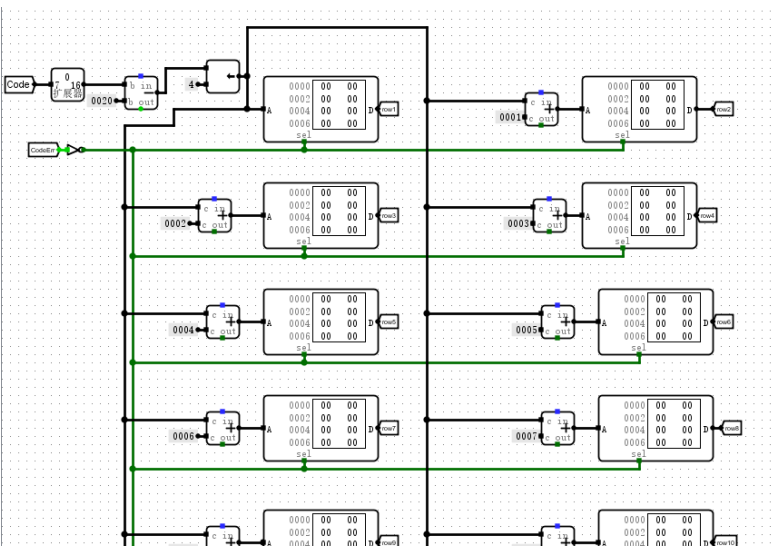

## 1.3 仿真测试

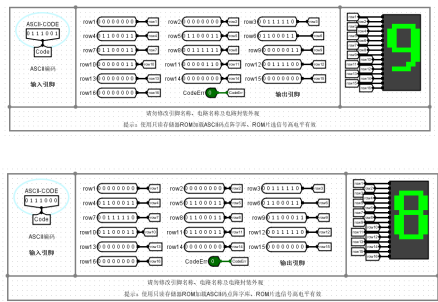

经测试，电路运行正确。

## 2. 数据存储器实验


### 2.1 需求

实验要求设计一个 256KB 的数据存储器，可按照字节进行存取操作，数据字长为 32 位，则地址位为 18 位。


### 2.2 电路实现

#### SEL



通过真值表生成 SEL 的电路。

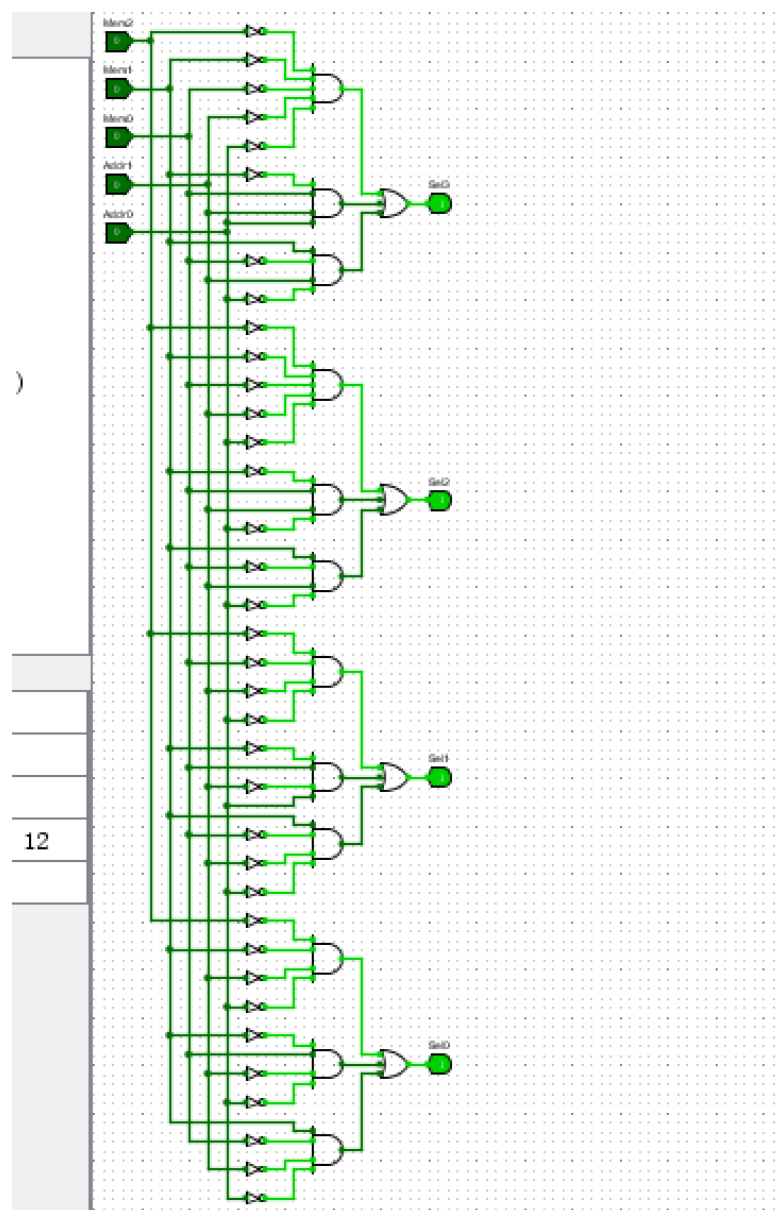

## 完整电路实现

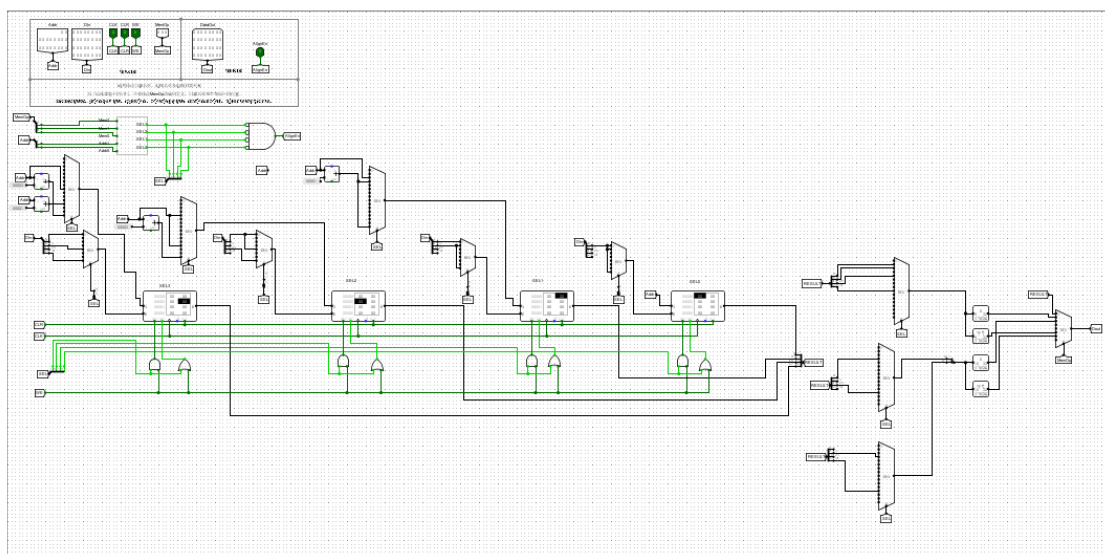

## 2.3 仿真测试

  

经测试，功能可以正常运行，也可以通过 OJ。

### 3. 取指令部件实验

#### 3.1 需求

实验要求根据初始地址 Initial Address、立即数寄存器 Imm 和 rs1 寄存器的数据 BusA，以及控制信号 Reset、NxtASrc 和 NxtBSrc 的赋值输出当前指令的地址寄存器 PC 和指令存储器的输出内容 IR。

在程序执行过程中，下一条指令地址的计算有多种情形：1、顺序执行指令，则  $PC=PC+4$ 。  
2、无条件跳转指令，jal 指令， $PC=PC+立即数 imm$ ；jalr 指令， $PC=R[rs1]+立即数 imm$ 。  
3、分支转移指令，根据比较运算的结果和 Zero 标志位来判断，如果条件成立则  $PC=PC+立即数 imm$ ，否则  $PC=PC+4$ 。


NxtASrc 和 NxtBSrc 赋值定义表

表 5.3 NxtASrc 和 NxtBSrc 赋值定义表


指令类型	NxtASrc	NxtBSrc	下一条指令地址
顺序指令	0	0	$PC=PC+4$
无条件跳转 jal	0	1	$PC=PC+Imm$
无条件跳转 jalr	1	1	$PC=R[rs1]+Imm$
分支跳转指令	0	1	条件成立 $PC=PC+Imm$ ，否则 $PC=PC+4$

当 NxtASrc=0 时，选择 PC 寄存器的值，否则选择 Rs1 寄存器值 BusA。当 NxtBSrc =0 时选择常量 4，否则选择立即数 Imm。

#### 3.2 电路实现

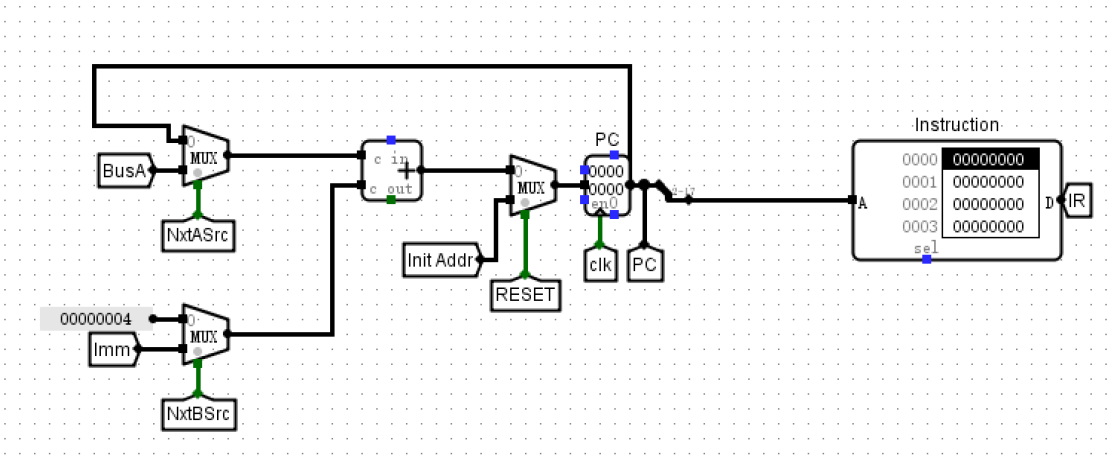

### 3.3 仿真测试

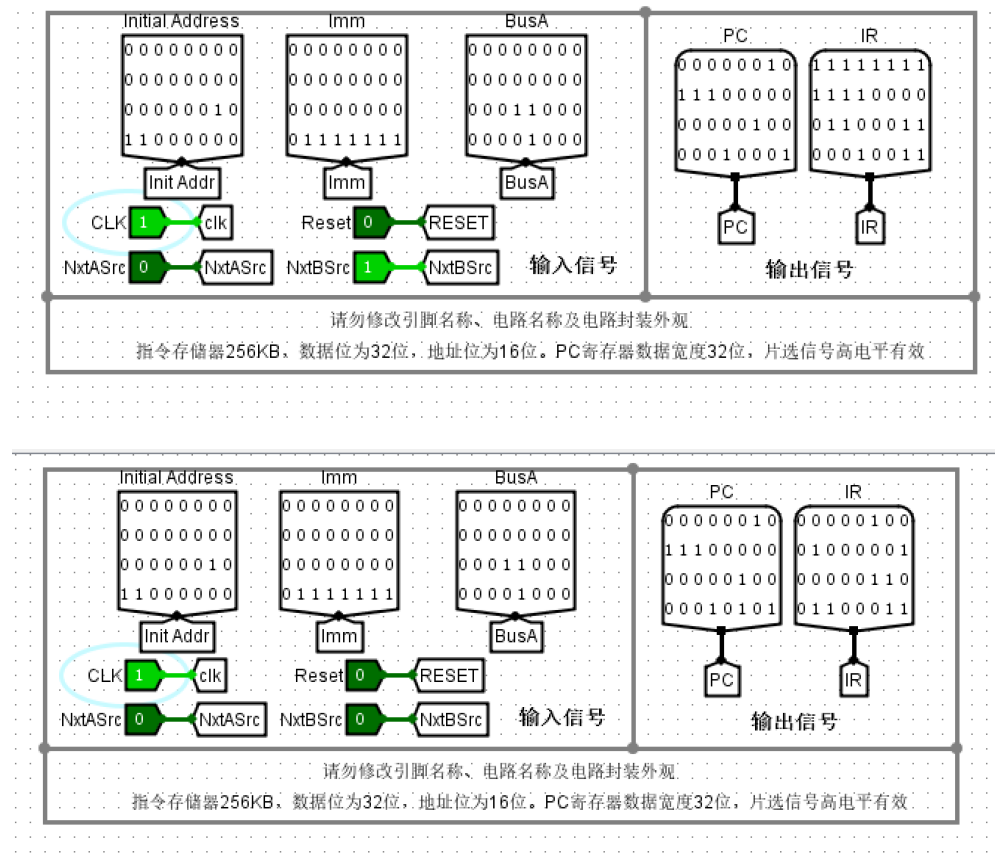


经测试，可以正确运行。

## 4. 取操作数部件 IDU 实验


### 4.1 电路实现

立即数扩展器

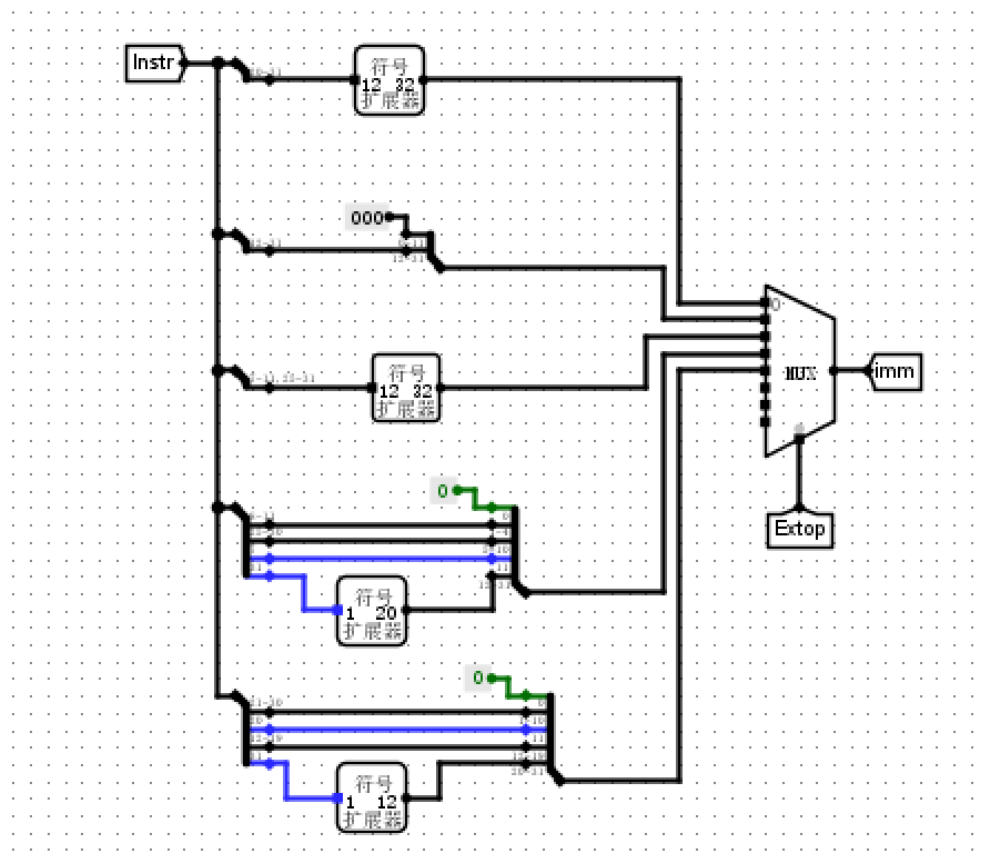


## 寄存器堆

修改寄存器堆，使 0 号寄存器硬性为全 0.

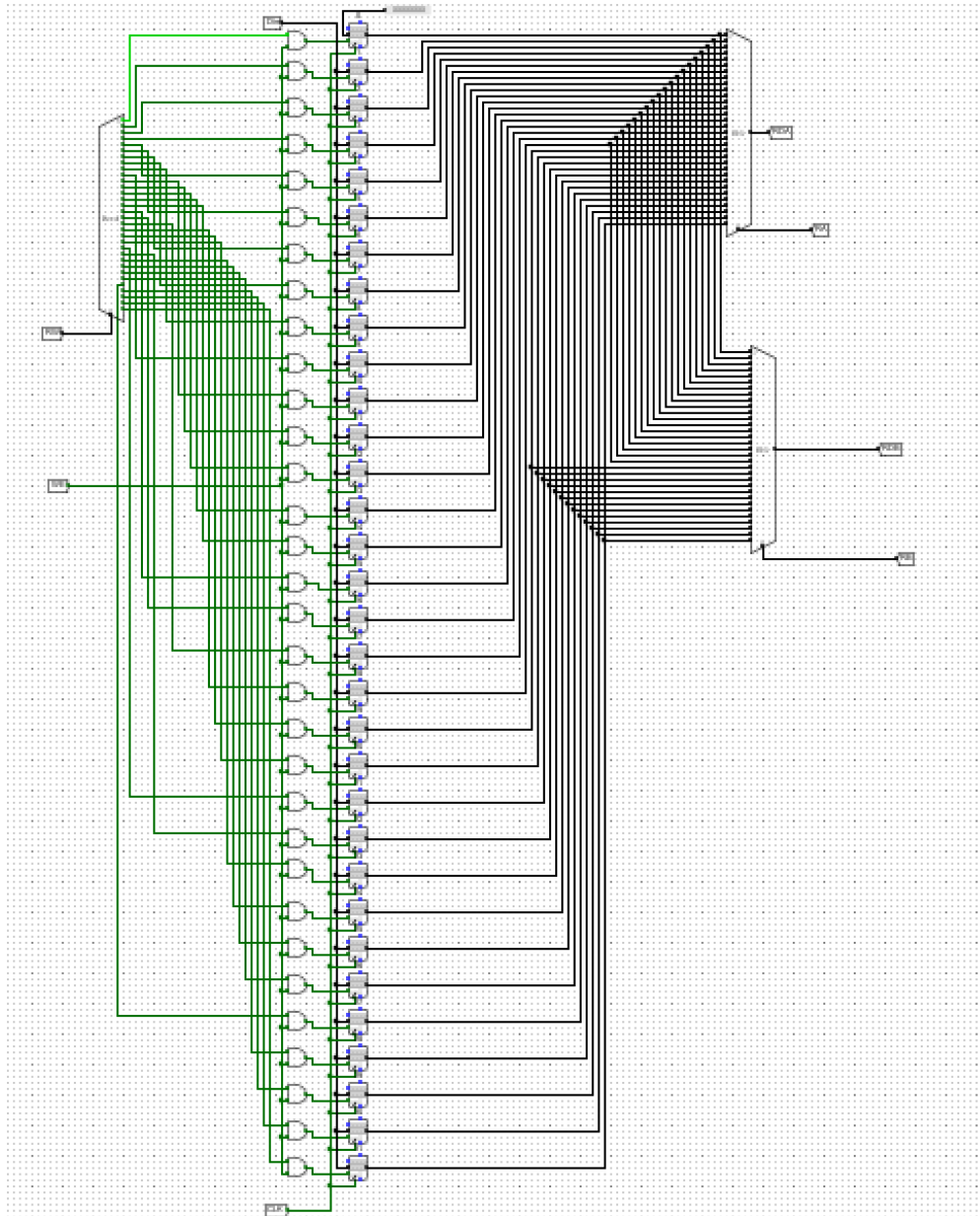




## 电路实现

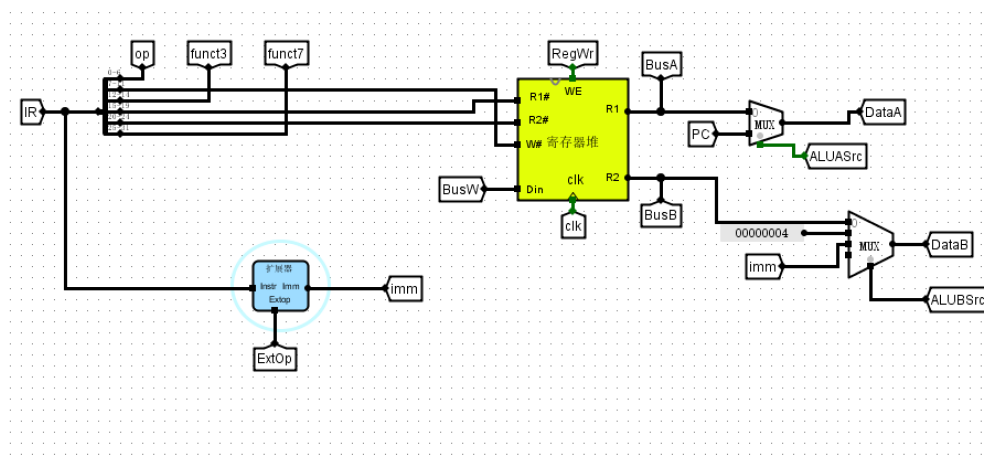

## 4.2 仿真测试

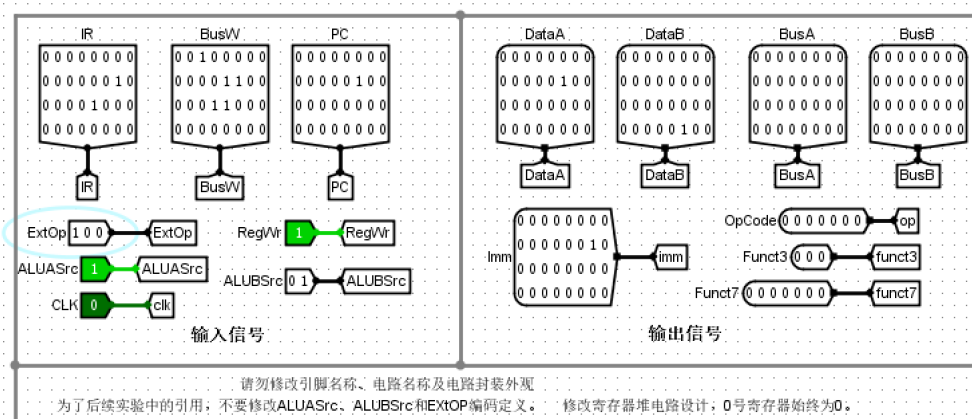

经测试，可以正确运行。

## 5. 数据通路实验

### 5.1 介绍与需求

数据通路是具体完成数据存取、运算的部件。单周期 CPU 的数据通道是指获取到指令之后，根据指令内容，读取操作数，进行操作，得到结果并写回的过程。

原理图


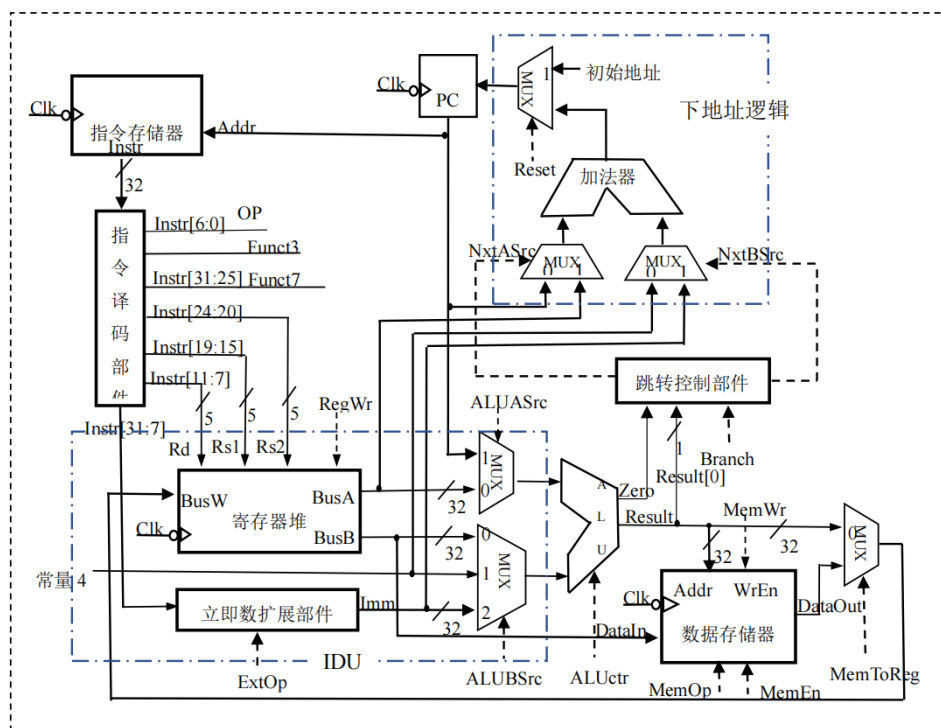



图 5.7 单周期 CPU 数据通路原理图

## 5.2 电路实现

### Branch 的实现

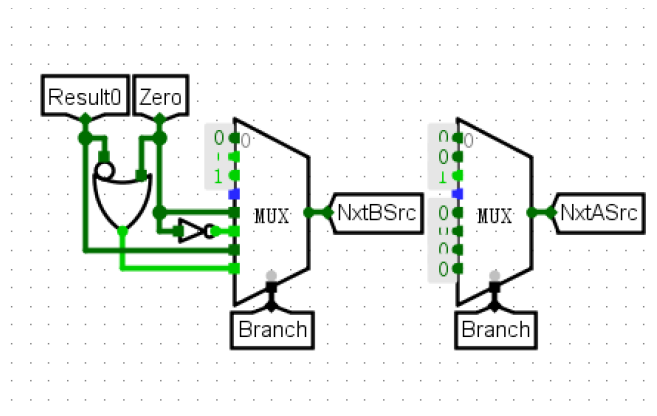

### 电路的实现

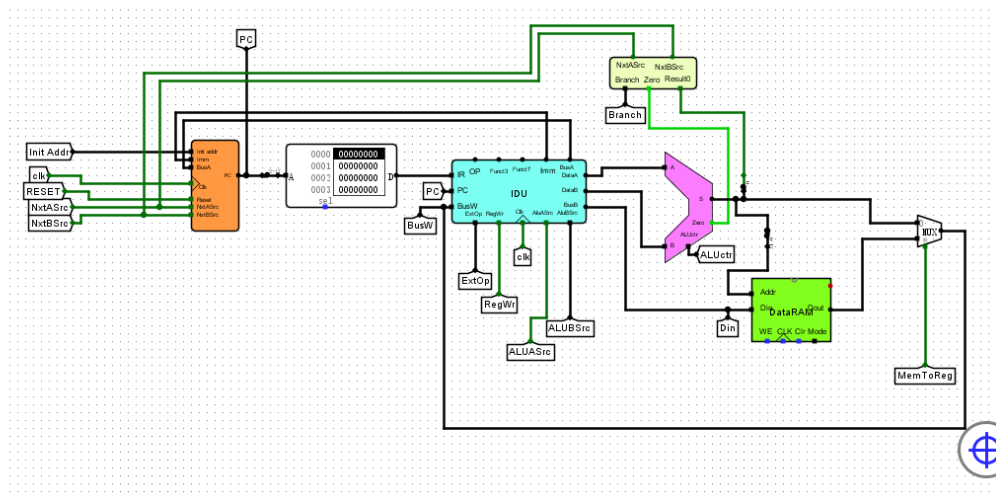

## 5.3 测试

序号	指令 PC=0	RV32 汇编语句	控制信号赋值, 未列出的控制信号值为 0	输出信号值
1	008000ef		ExtOp=4, RegWr=1, ALUBSrc=1, Branch=1	x1: 4
2	ffdf06f		ExtOp=4, RegWr=1, ALUBSrc=1, Branch=1	x0: 0
3	00100013		RegWr=1, ALUBSrc=2	x0: 0
4	deadc2b7		ExtOp=1, RegWr=1, ALUBSrc=2, ALUCtr=15	x5: deadc000
5	eef28293		RegWr=1, ALUBSrc=2	x5: deadbeef
6	0052d333		RegWr=1, ALUCtr=5	x6: 0001bd5b
7	00135313		RegWr=1, ALUBSrc=2, ALUCtr=5	x6: 0000dead
8	4052d3b3		RegWr=1, ALUCtr=13	x7: ffffbd5b
9	00529e33		RegWr=1, ALUCtr=1	x28: 01f778000

填表, 符合预期。

## 6. 思考题

### 6.1 第一题

已线下验收。

### 6.2 第二题

在上升沿，PC 寄存器更新，程序计数器增加或跳转到新地址，同时数据存储器写入数据。在下降沿，寄存器堆写入指令结果或其他数据，准备下一条指令的执行。可以有效利用时钟周期的两个阶段，确保数据和指令的同步进行，减少数据一致性问题 and 竞争，从而提高程序执行的效率和可靠性，但是对时序分析的要求提高了，因为需要保证在下降沿到来前，前置操作都已经完成。

### 6.3 第三题

在程序结束时执行类 Halt 指令，使 CPU 将进入休眠状态。